

TI DSP, MCU 및 Xilinx Zynq FPGA 프로그래밍 전문가 과정

강사 – Innova Lee(이상훈)

gcccompil3r@gmail.com

학생 – GJ (박현우)

uc820@naver.com

목차

회로이론

11) OP_AMP

12) Inverting Amplifier


13) Summing Amplifier

14) Differential Amplifier

15) 임피던스와 공진에서의 Q값

11) OP_AMP


o OP-AMP

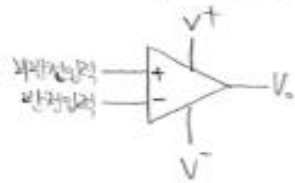

* open loop Amp

⇒ MPU 6050을 사용하여

전압과 미분으로 물다 공정을 구성

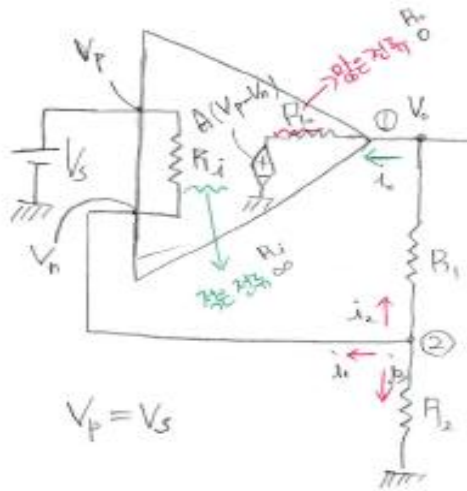

$$\textcircled{1} \frac{V_o - A(V_p - V_n)}{R_o} = \frac{V_n - V_o}{R_1} \Rightarrow V_p - V_n = \frac{R_o V_o - R_o V_n + R_1 V_o}{A R_1}$$

$$\textcircled{2} \frac{V_o - V_n}{R} + \frac{V_n - V_p}{R_1} + \frac{V_n}{R_2} = 0 \Rightarrow \frac{R_o R_2 V_o - R_o R_2 V_n + R_1 R_2 V_o + A R_o R_2 V_n - A R_o R_2 V_o + A R_1 R_2 V_n}{A R_1 R_2 R_2} = 0$$

$$\therefore V_o = \frac{R_o R_2 - A R_o R_2 - A R_1 R_2}{R_o R_2 + R_1 R_2 - A R_o R_2} V_n$$

$$\textcircled{3} V_p = \frac{R_o V_o - R_o V_n + R_1 V_o + A R_1 V_n}{A R_1}$$

$$\textcircled{4} V_p = \frac{R_o (R_2 - A R_2 - A R_1) V_n + A R_1 (R_o R_2 + R_1 R_2 - A R_o R_2) V_n + R_1 (R_o R_2 - A R_o R_2 - A R_1) V_n - R_o (R_o R_2 + R_1 R_2 - A R_o R_2) V_n}{A R_1 (R_o R_2 + R_1 R_2 - A R_o R_2)}$$


$$= \frac{(A R_1 R_o R_2 + A R_1^2 R_2 + A^2 R_1 R_2 R_2 - A R_o R_2 R_1 - A R_1^2 R_2 - A R_1 R_o R_2) V_n}{A R_1 (R_o R_2 + R_1 R_2 - A R_o R_2)} \times \frac{\frac{1}{V_o} \text{, } \frac{1}{V_n} \text{, } \frac{1}{V_p} \text{, } \frac{1}{V_n}}{\frac{1}{V_n} (R_o R_2 + R_1 R_2 - A R_o R_2)}$$

$$\textcircled{5} G = \frac{R_o R_2 - A R_o R_2 - A R_1 R_2}{R_o R_2 + R_1 R_2 - A R_o R_2 - R_o R_2 - R_1 R_2 - R_o R_2} \Rightarrow \lim_{A \rightarrow \infty} \lim_{R_2 \rightarrow \infty} \lim_{R_o \rightarrow 0}$$


$$= \frac{-A R_o R_2 - A R_1 R_2}{R_o R_2 - A R_o R_2 - R_o R_2 - R_1 R_2} \Rightarrow \dots \left(\frac{R_2 + R_1}{R_2} \right)$$

12) Inverting Amplifier

o Inverting - Amplifier

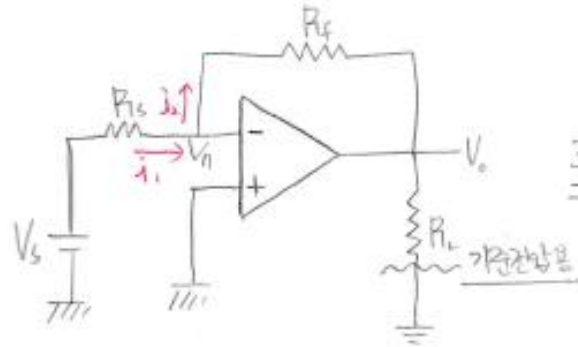

\Rightarrow 3배 증폭

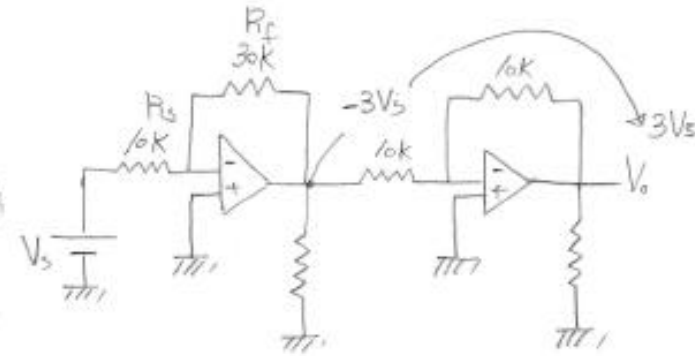


$$0 = V_p = V_n, \quad i_n = i_p = 0$$

$$\textcircled{1} \frac{V_s - V_n}{R_s} = \frac{V_n - V_o}{R_f}$$

$$\therefore G = \frac{V_o}{V_s} = -\left(\frac{R_f}{R_s}\right)$$

13) Summing Amplifier


o Summing Amplifier

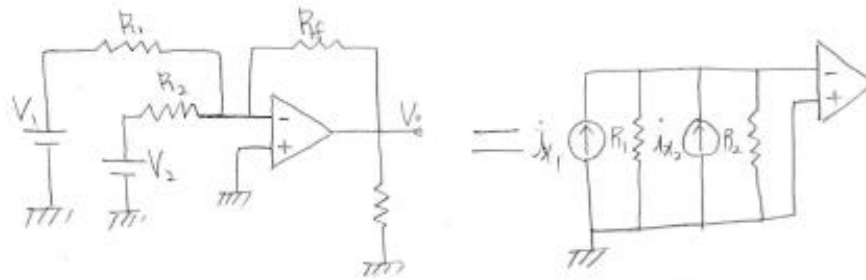

$$V_p = V_n, i_p = i_n = 0$$


$$i_s = \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2}$$

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

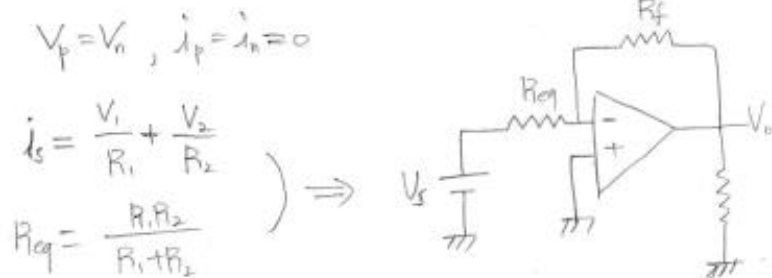

$$\therefore G = \frac{R_f}{R_{eq}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} R_f = \frac{R_f}{R_2} + \frac{R_f}{R_1} \quad (\text{중복})$$

o Differential Amplifier

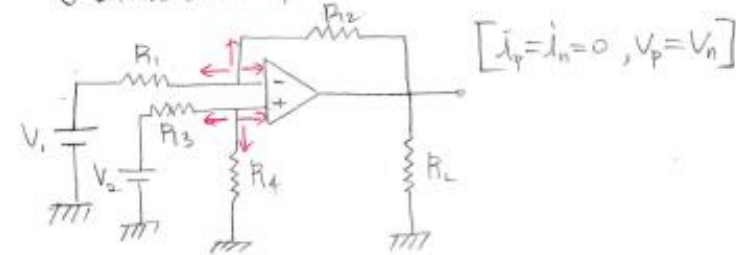

$$① \frac{V_n - V_1}{R_1} + \frac{V_n - V_2}{R_2} = 0 \Rightarrow$$

$$② \frac{V_p - V_2}{R_2} + \frac{V_p}{R_4} = 0 \Rightarrow R_4 V_p - R_4 V_2 + R_3 V_p = 0$$

$$(R_3 + R_4) V_p = R_4 V_2$$

$$③ V_p = \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_2 = V_n$$

$$④ \frac{\frac{R_4 V_2}{R_3 + R_4} - V_1}{R_1} + \frac{\frac{R_4 V_2}{R_3 + R_4} - V_2}{R_2} = 0 \Rightarrow \frac{R_4 V_2 - (R_3 + R_4) V_1}{R_1 (R_3 + R_4)} + \frac{R_4 V_2 - (R_3 + R_4) V_2}{R_2 (R_3 + R_4)}$$

$$⑤ \frac{R_3 R_4 V_2 - R_2 (R_3 + R_4) V_1 + R_1 R_4 V_2 - R_1 (R_3 + R_4) V_2}{R_1 R_2 (R_3 + R_4)} = 0$$

$$V_o = \frac{R_3 R_4 V_2 + R_1 R_4 V_2 - R_2 (R_3 + R_4) V_1}{R_1 (R_3 + R_4)}$$

$$= \underbrace{\frac{R_3 R_4 + R_1 R_4}{R_1 (R_3 + R_4)}}_{G_2} V_2 - \underbrace{\frac{R_2}{R_1}}_{G_1} V_1 \quad (\text{중복})$$

14) 임피던스와 공진에서의 Q값


○ 임피던스

$$Z_{eq} = Z_R + Z_L + Z_C = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}$$

$$= R + j\left(\omega L + \frac{1}{\omega C}\right) \stackrel{=0}{=} \text{공진무효부}$$

$$Z_{eq} = R, \omega L = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow \text{"공진상태"}$$

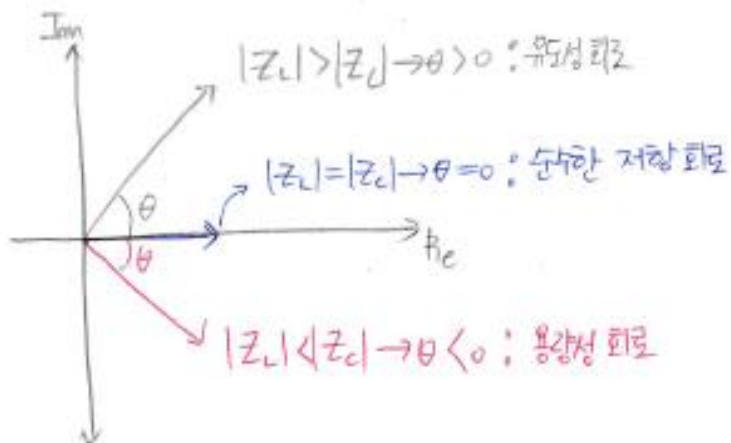
$$\therefore \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$



○ Selectivity

$$\textcircled{*} Q_s = \frac{X_o}{R}, X_o = \omega_o L = \frac{1}{\omega_o C}$$

진폭응답의 대역폭

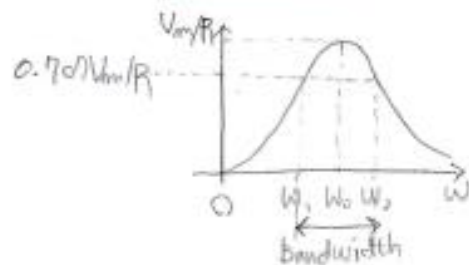

$$I_s = \frac{V_s}{Z_{eq}} = \frac{V_m \angle 0^\circ}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} \angle \theta} = \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \angle -\theta$$

$$P(\omega_o) = \frac{1}{2} \frac{V_m^2}{R} \text{ Max}$$

$$P(\omega_1) = P(\omega_2) = \frac{V_m^2}{4R} \text{ 일변저파}$$

⊗ 직렬 공진회로에서 Q값과 Bandwidth를 R, L, C로 표기

$$Q_s = \frac{\omega_o}{\text{Bandwidth}}, Q_s = \frac{X_o}{R}$$

$$\Rightarrow \text{Bandwidth} = \frac{\omega_o}{Q_s} = R \sqrt{\frac{C}{L}} \cdot \frac{1}{\sqrt{LC}} = \left(\frac{R}{L}\right) \text{ 포터제어시 대역폭}$$

⊗

$$Q_s = 2\pi \left(\frac{\omega}{\omega_b}\right) = 2\pi \frac{\text{회로 축적 에너지}}{\text{한주기 동안 소산된 에너지}}$$