

# ***TI DSP, MCU, Xilinx Zynq FPGA*** ***기반의 프로그래밍 전문가 과정***

<회로이론>

2018.06.21 – 78일차


강사 – Innova Lee(이상훈)  
[gcccompil3r@gmail.com](mailto:gcccompil3r@gmail.com)

학생 – 안상재  
[sangjae2015@naver.com](mailto:sangjae2015@naver.com)

- opamp 개론
- 가산기, 반전 증폭기 계산
- 임피던스
- 실효치 전압
- 코일 임피던스
- 콘덴서 임피던스



<6.21>

OPAMP - 인공 신경망

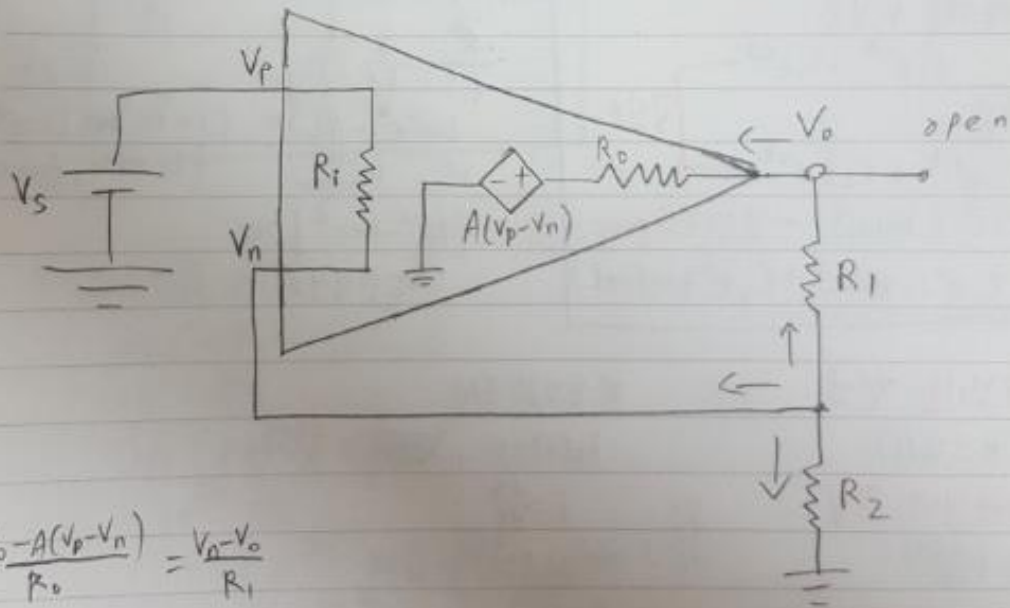

$$\frac{V_o - A(V_p - V_n)}{R_o} = \frac{V_n - V_o}{R_i}$$
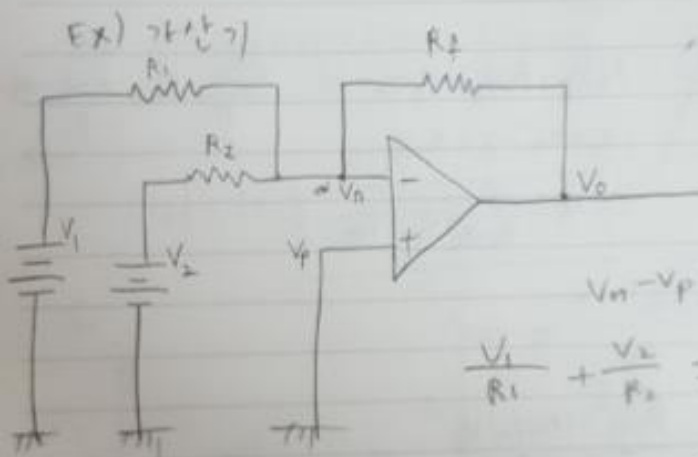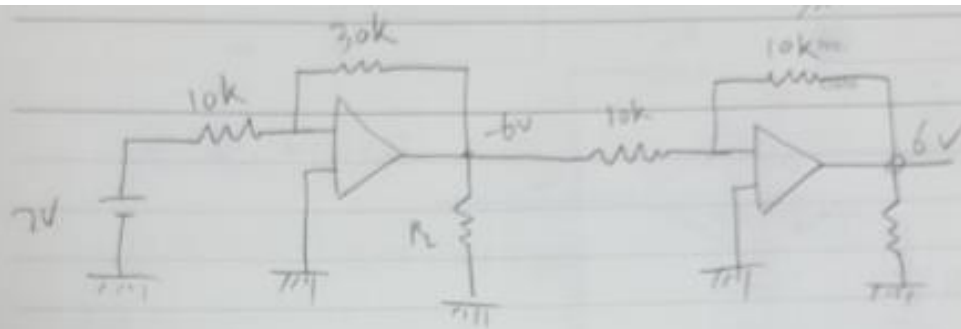
$$\frac{V_n - V_o}{R_i} + \frac{V_n - V_p}{R_i} + \frac{V_n}{R_2} = 0$$




$$V_n - V_p = 0$$

$$\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} = \frac{V_n - V_o}{R_f}$$

$$= \frac{-V_o}{R_f}$$

$$V_o = R_f \left( \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} \right)$$

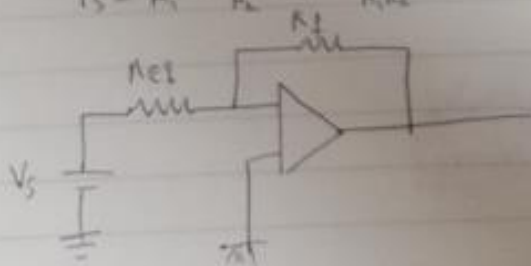
$$I_S = \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} = \frac{R_2 V_1 + R_1 V_2}{R_1 R_2} \quad (R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2})$$



$$G = - \frac{R_f}{R_{eq}} = - \frac{(R_1 + R_2)}{R_1 R_2} R_f$$

$$= - \left( \frac{R_1}{R_2} + \frac{R_2}{R_1} \right)$$
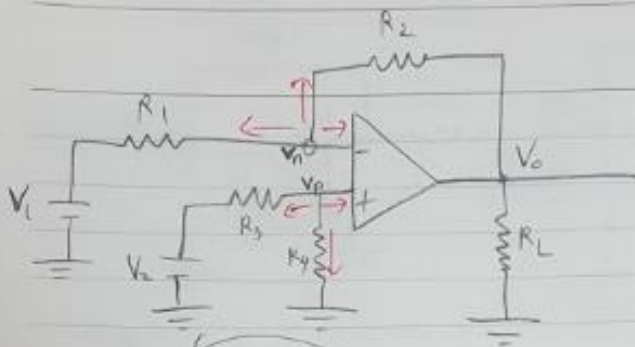
$$V_S = \frac{R_2 V_2 + R_1 V_1}{R_1 + R_2} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_2 + \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_1$$



$$i_p = i_n = 0, V_p = V_n$$

$$\frac{V_n - V_1}{R_1} + \frac{V_n - V_0}{R_2} = 0$$

$$\frac{V_p - V_2}{R_3} + \frac{V_p}{R_4} = 0$$

$$R_4 V_p - R_4 V_2 + R_3 V_p = 0$$

$$(R_3 + R_4) V_p = R_4 V_2$$

$$V_p = \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_2 = V_n$$

$$\frac{\frac{R_4 V_2}{R_3 + R_4} - V_1}{R_1} + \frac{\frac{R_4 V_2}{R_3 + R_4} - V_0}{R_2} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{R_4 V_2}{R_3 + R_4} - V_1}{R_1} + \frac{\frac{R_4 V_2}{R_3 + R_4} - V_0}{R_2} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{R_4 V_2 - (R_3 + R_4) V_1}{R_1 (R_3 + R_4)} + \frac{R_4 V_2 - (R_3 + R_4) V_0}{R_2 (R_3 + R_4)} = 0$$

$$\frac{R_2 R_4 V_2 - R_2 (R_3 + R_4) V_1 + R_1 R_4 V_2 - R_1 (R_3 + R_4) V_0}{R_1 R_2 (R_3 + R_4)} = 0$$

$$\frac{R_2 R_4 V_2 - R_2 (R_3 + R_4) V_1 + R_1 R_4 V_2}{R_1 R_2 (R_3 + R_4)} = \frac{R_1 (R_3 + R_4) V_0}{R_1 R_2 (R_3 + R_4)}$$

$$\Rightarrow V_0 = \frac{R_2 R_4 V_2 - R_2 (R_3 + R_4) V_1 + R_1 R_4 V_2}{R_1 (R_3 + R_4)}$$

$$= \underbrace{\left( \frac{R_2 R_4 + R_1 R_4}{R_1 (R_3 + R_4)} \right)}_{G_2} V_2 - \underbrace{\left( \frac{R_2}{R_1} \right)}_{G_1} V_1$$

i)  $\omega > \omega_0$




$|z_L| > |z_C| \rightarrow \theta > 0$  유도성회로

ii)  $\omega = \omega_0$

$|z_L| = |z_C| \rightarrow \theta = 0$  순수한 저항

iii)  $\omega < \omega_0$

$|z_L| < |z_C| \rightarrow \theta < 0$  용량성회로

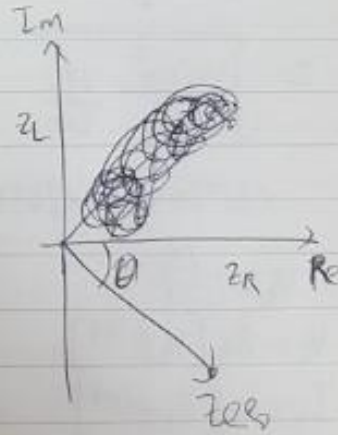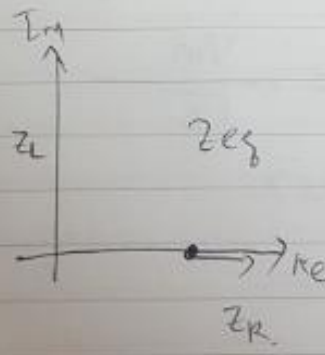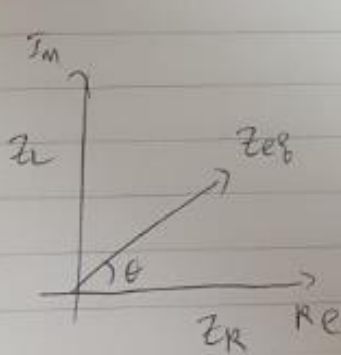

why use Half power?

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T V^2(t) dt}$$

$$\omega = 2\pi f$$

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T V_m^2 \cos^2(\omega t) dt}$$

$$\frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{T}$$

$$= \sqrt{\frac{\omega}{2\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} V_m^2 \cos^2(\omega t) dt} = \sqrt{\frac{\omega V_m^2}{2\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \frac{1}{2} (1 + \cos(2\omega t)) dt}$$

$$= \sqrt{\frac{\omega V_m^2}{4\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} (1 + \cos(2\omega t)) dt} = \sqrt{\frac{\omega V_m^2}{4\pi} \left[ t + \frac{1}{2\omega} \sin(2\omega t) \right]_0^{\frac{2\pi}{\omega}}}$$

$$= \sqrt{\frac{\omega V_m^2}{4\pi} \frac{2\pi}{\omega}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$

<인덕터의 임피던스>

$$V_L = L \frac{dI_L}{dt}$$

$$V_L = \text{Re}[V_L e^{i\omega t}]$$

$$I_L = \text{Re}[I_L e^{i\omega t}]$$

$$\text{Re}[V_L e^{i\omega t}] = L \frac{d}{dt} [\text{Re}[I_L e^{i\omega t}]] = \text{Re}[i\omega L I_L e^{i\omega t}]$$

$$V_L = i\omega L I_L$$

$$Z_L = \frac{V_L}{I_L} = i\omega L$$

Phasor Domain에서 인덕터는 직류에서 단락회로와 같이 작용하며  
매우 높은 주파수에서는 저항회로와 같이 동작한다.

<커패시터의 임피던스>

$$i_C = C \frac{dV_C}{dt}$$

$$V_C = \text{Re}[V_C e^{i\omega t}]$$

$$I_C = \text{Re}[I_C e^{i\omega t}]$$

$$\text{Re}[I_C e^{i\omega t}] = C \frac{d}{dt} \text{Re}[V_C e^{i\omega t}] = \text{Re}[i\omega C V_C e^{i\omega t}]$$

$$I_C = i\omega C V_C$$

$$\therefore Z_C = \frac{V_C}{I_C} = \frac{1}{i\omega C}$$

Phasor Domain에서는

커패시터는 직류에서 개방회로와  
같이 작용하며, 매우 높은 주파수에서는  
단락회로와 같이 동작한다.