

# ***TI DSP, MCU, Xilinx Zynq FPGA*** ***기반의 프로그래밍 전문가 과정***

<회로이론>

2018.06.19 – 76일차


강사 – Innova Lee(이상훈)  
[gcccompil3r@gmail.com](mailto:gcccompil3r@gmail.com)

학생 – 안상재  
[sangjae2015@naver.com](mailto:sangjae2015@naver.com)

- 회로이론 개론
- 간단한 직,병렬 회로 분석
- 키르히호프의 법칙 (KVL, KCL)
- $\Delta$ -Y 변환법 분석
- 테브닌 회로 분석
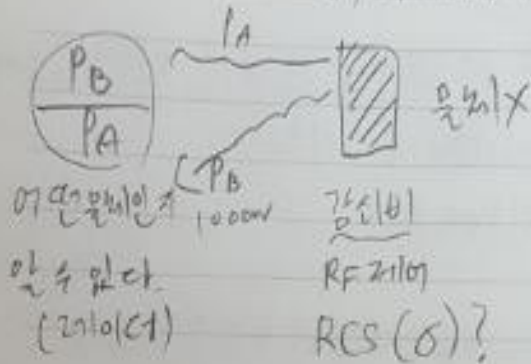
# <회로이론>

수동소자: R, L, C, Diode 외부전원 없이 구동/에너지원 준비 필요 아그대관동과  
 능동소자: 전원의 에너지를 사용하여 에너지를 변환  
 ex) opamp, TR, FET



중력  
 전자기력  
 강한 상호작용 (핵력)  
 약한 상호작용

Maxwell 방정식  
 ex) 핸드폰  
 맥스웰 방정식  $\Rightarrow$  전자기  
 빛의 파동성  
 아인슈타인  
 빛의 입자성 (광전 효과)

ADC 샘플링에서 디지털 신호로  
 만들고 필터 처리  
 (안티알리어싱)  
 샘플링 정리, 아인슈타인  
 안지 못수었다

\* 백전 A로 송신은 D로  
 bc가 손실이 적다  
 (고전압 송전시)  
 bc는 장비의 전압에는 ac가 좋다는게  
 기준이긴

제반법 로그 사용하는 이유  
 [dB] 너무 작거나, 너무 크다  
 • bode plot 보드선도


이형색 LED: 소비전력이 매우 작다.

노 전자기장에 도입시 소비전력 ↓, 감도 ↓ (유리된 기판제품이 더 소비전력)

전기장 위와 E : 전압  
 <용도> : 전류

▽. <용>의 방법

Ex)

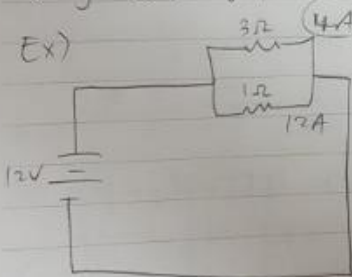

10A

3/4

$$I_1 = \frac{20.025}{12 \times \frac{1}{3}}$$


$$I = \frac{12}{\frac{1}{3}}$$

$$-1.5V + 100(I_1 - I_2) = 0$$

$$100I_1 - 100I_2 = 1.5V$$

$$-1.5V + 100(I_1 - I_2) = 0$$

Ex)

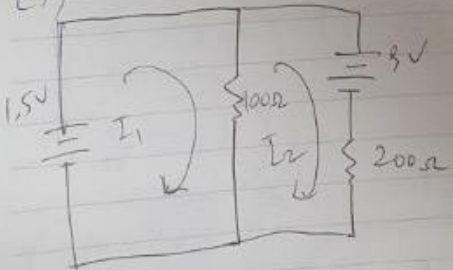

$$100(I_2 - I_1) + 9V + 200I_2 = 0$$

$$-1.5V + 100I_1 - 100I_2 = 0$$


$$300I_2 - 100I_1 + 9V = 0$$

$$200I_2 = -7.5V$$

$$I_2 = \frac{-7.5}{200} = \frac{-3.75}{100} = -0.0375$$

$$I_1 = 0.0225A = 22.5mA$$

$$I_2 = -0.0375A = -37.5mA$$

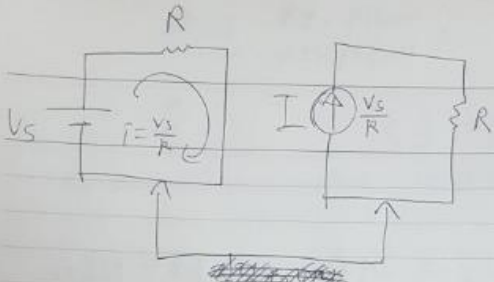

V to I

Ex)



$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = R_6 = 10\Omega$$

$$-10 + 10I_1 + 10(I_1 - I_2) = 0$$

$$\textcircled{1} 20I_1 - 10I_2 = 10 \Rightarrow 2I_1 - I_2 = 1 \Rightarrow 16I_3 - 3I_3 = 1$$

$$10(I_2 - I_1) + 10I_2 + 10(I_2 - I_3) = 0$$

$$13I_3 = 1$$

$$I_3 = \frac{1}{13}$$

$$\textcircled{2} 30I_2 - 10I_1 - 10I_3 = 0 \Rightarrow 30I_2 - 10I_1 - 10I_3 = 0$$

$$8I_3 = I_1$$

$$I_1 = \frac{8}{13}$$

$$10(I_3 - I_2) + 20I_3 = 0$$


$$I_2 = \frac{3}{13}$$

$$\textcircled{3} 30I_3 - 10I_2 = 0$$

$$3I_3 = I_2$$



$$V_1 = 10 - I_1 \cdot 10 = 10 - \frac{80}{13} = \frac{50}{13}V = V_1$$

$$V_2 = I_2 \times R_6 = \frac{30}{13}$$

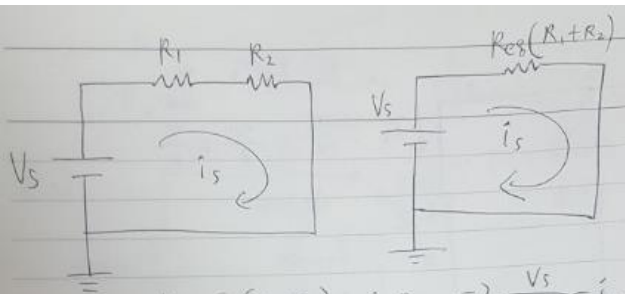

$$V_s = i_s(R_1 + R_2) = i_s R_{eq} \Rightarrow \frac{V_s}{R_1 + R_2} = i_s$$
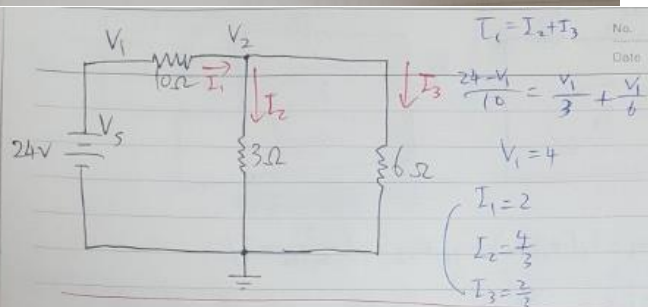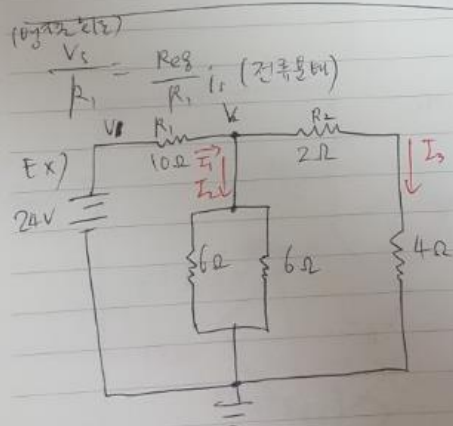
$$V_{R_2} = i_s R_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_s = \frac{R_2}{R_{eq}} V_s$$



$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$\frac{24 - V_1}{10} = \frac{V_1}{3} + \frac{V_1}{6}$$

$$V_1 = 4$$

$$I_1 = 2$$

$$I_2 = \frac{4}{3}$$

$$I_3 = \frac{2}{3}$$

$$(1) \quad I_1 = \frac{24 - V_2}{10} \Rightarrow 10I_1 + V_2 = 24$$

$$(2) \quad I_2 = \frac{V_2}{3} \Rightarrow 3I_2 - V_2 = 0$$

$$(3) \quad I_3 = \frac{V_2}{6} \Rightarrow 6I_3 - V_2 = 0$$

$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$(2) - (3) : 3I_2 = 6I_3$$

$$I_2 = 2I_3$$

$$(1) + (2) : 10I_1 + 3I_2 = 24 \Rightarrow 18I_2 + 10I_3 = 24$$



$$(1) + (3) : 10I_1 + 6I_3 = 24 \Rightarrow 26I_2 + 10I_3 = 24$$

$$36I_3 = 24$$

$$I_3 = \frac{2}{3}$$

$$I_2 = \frac{4}{3}$$

$$I_1 = 2$$

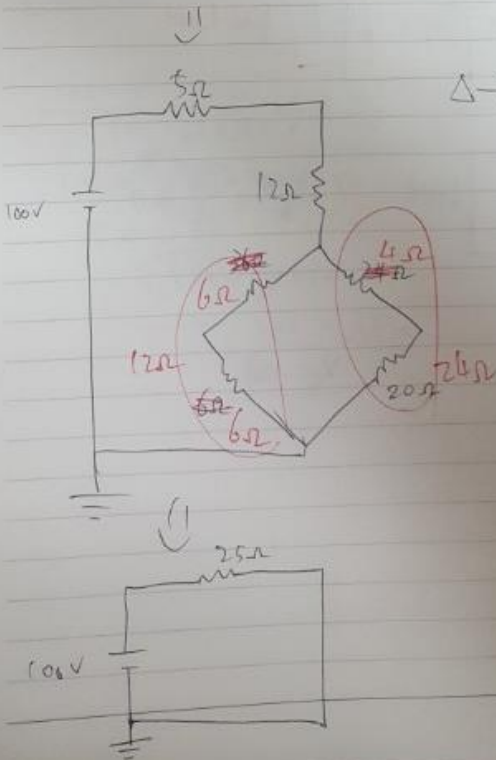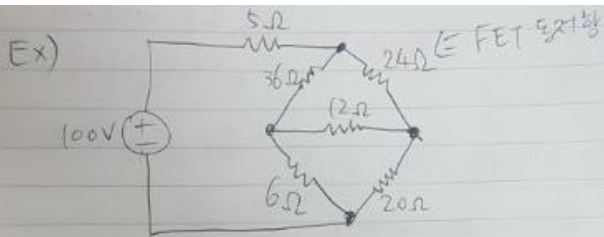


$$\Delta \rightarrow Y \Rightarrow \frac{R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{24 \times 12}{72} = 4$$

$$\Rightarrow \frac{R_1 R_3}{72} = 6$$

$$\Rightarrow \frac{R_1 R_2}{72} = 12$$



<테르보닝>

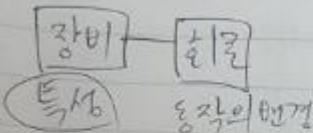

터보닝

무엇을 더 개선해서  
=> 저전압 구동!

1. 터보닝 전압은 무하중(코를 개방하여 얻는다)

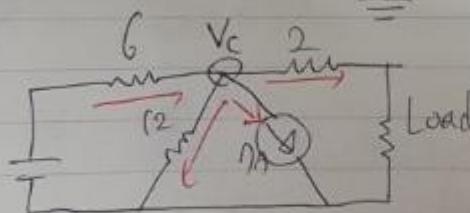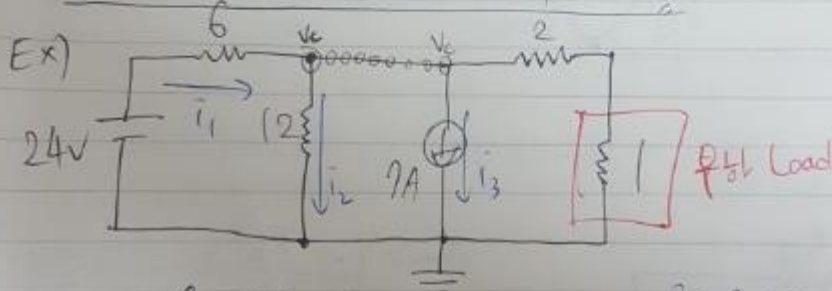

$$i_1 = i_2 + i_3 = V_m$$


$$\Rightarrow \frac{24 - V_c}{6} = \frac{V_c}{12} + 1$$

$$48 - 2V_c = V_c + 84$$

$$-36 = 3V_c$$

$$V_c = -12V$$



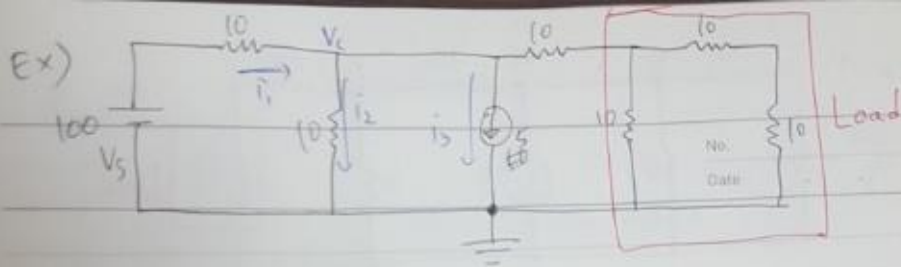


$$i_1 = i_2 + i_3$$

$$\Rightarrow \frac{100 - V_C}{10} = \frac{V_C}{10} + 5$$

$$\Rightarrow 100 - V_C = V_C + 50$$

$$V_C = 25$$

$$i_1 = i_2 + i_3 + i_4$$

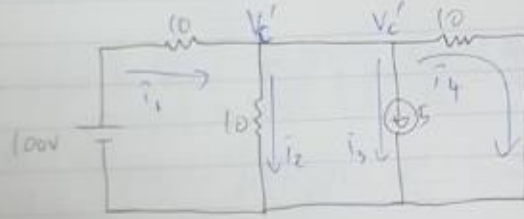


$$\frac{100 - V_C'}{10} = \frac{V_C'}{10} + 5 + \frac{V_C'}{10}$$

$$100 - V_C' = V_C' + 50 + V_C'$$

$$50 = 3V_C'$$

$$V_C' = \frac{50}{3}$$

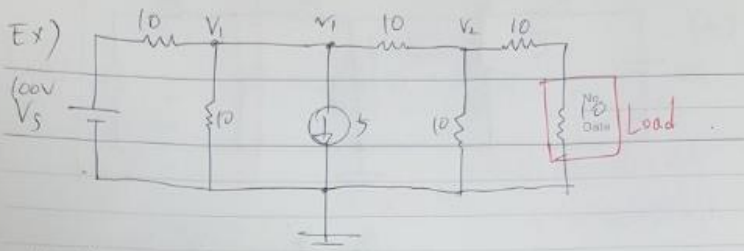

$$\frac{100 - V_1}{10} = \frac{V_1}{10} + 5 + \frac{V_1 - V_2}{10} \Rightarrow 100 - V_1 = V_1 + 50 + V_1 - V_2$$

$$\frac{V_1 - V_2}{10} = \frac{V_2}{10} \Rightarrow V_1 = 2V_2$$


$$50 = 3V_1 - V_2$$

$$= 5V_2$$

$$V_{TH} = V_2 = 10V$$

$$V_1 = 20V$$

(Norton's equivalent circuit)

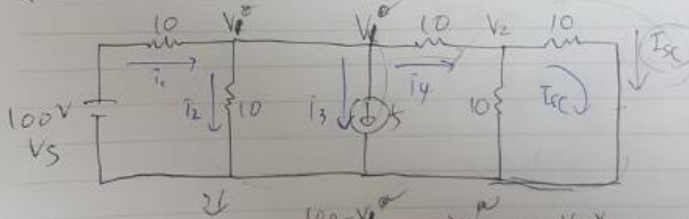

$$\frac{100 - V_1}{10} = \frac{V_1}{10} + 5 + \frac{V_1 - V_2}{10} \Rightarrow 100 - V_1 = V_1 + 50 + V_1 - V_2$$

$$\frac{V_1 - V_2}{10} = \frac{V_2}{10} + \frac{V_2}{10} \Rightarrow V_1 = 3V_2$$

$$3V_1 - V_2 = 50$$

$$V_2 = \frac{50}{8}$$

$$I_{SC} = \frac{50}{8} = \frac{5}{8}$$

$$V_{TH} = I_{SC} R_{TH} = 10 \times \frac{5}{8} = \frac{50}{8}$$

$$R_{TH} = \frac{V_{TH}}{I_{SC}} = \frac{10 \times \frac{5}{8}}{\frac{5}{8}} = 10\Omega$$